

计算机组成原理 实验二报告

姓名：曾郅琛 学号：PB20071431 实验日期：2022-3-31

一、实验题目：

Lab02 寄存器堆与存储器及其应用

二、实验目的：

了解、掌握寄存器堆（Register File）和存储器的功能、时序及其应用；
掌握数据通路和控制器的设计和描述方法。

三、实验平台：

Vivado

四、实验过程：


A. 寄存器堆

1. 逻辑设计

三端口的 $2^m \times n$ 位寄存器堆

1 个写端口 WA：写地址 WD：写入数据 WE：写使能

2 个读端口 RA0、RA1：读地址 RD0、RD1：读出数据

 

2. 代码展示

```
1. `timescale 1ns/1ns
2. module register_file
3.     #(parameter
4.         WIDTH = 32
5.     )
6.     (
7.         input clk,
8.         input [2:0] ra0, ra1,
9.         output [WIDTH - 1:0] rd0,
10.        output [WIDTH - 1:0] rd1,
```


```

11.    input [2:0] wa,
12.    input we,
13.    input [WIDTH - 1:0] wd
14.    );
15.    reg [WIDTH - 1:0] regfile[0: 7];
16.    assign rd0 = regfile[ra0];
17.    assign rd1 = regfile[ra1];
18.
19.    always @(posedge clk) begin
20.        if (we)
21.            regfile[wa] = wd;
22.    end
23. endmodule

```

3. 仿真模拟

对寄存器堆进行波形模拟：

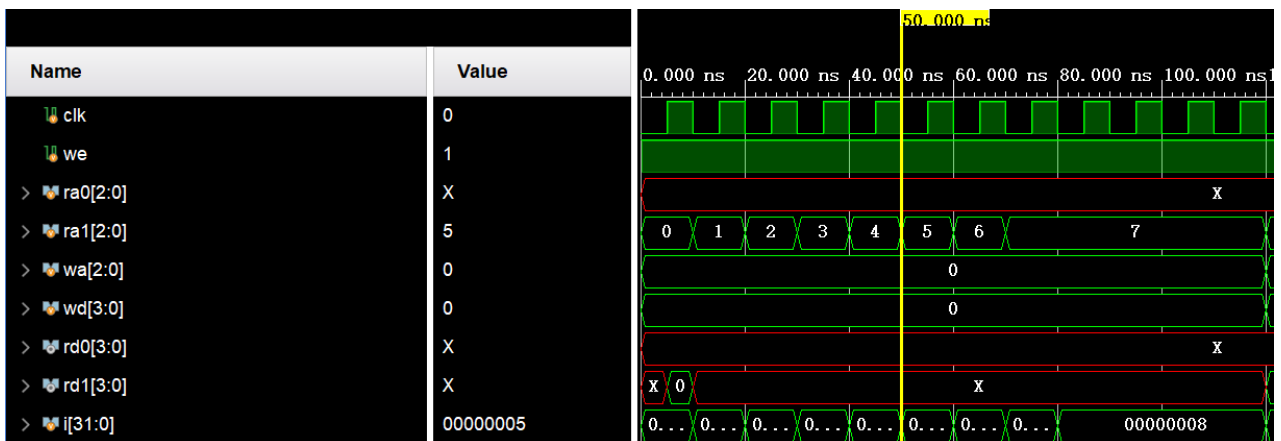

B. 存储器 IP 核

1. 分布式

```

1.    dist_mem_gen_0    distributed (
2.        .a(a),          // input wire [15 : 0] a
3.        .d(d),          // input wire [11 : 0] d
4.        .dpra(dpra),    // input wire [15 : 0] dpra
5.        .clk(clk),      // input wire clk
6.        .we(we),        // input wire we
7.        .dpo(dpo)       // output wire [11 : 0] dpo
8.    );

```

2. 块式

```

1.    blk_mem_gen_0    block (
2.        .clka(clka),    // input wire clka
3.        .ena(ena),      // input wire ena
4.        .wea(wea),      // input wire [0 : 0] wea
5.        .addra(addra),  // input wire [3 : 0] addra

```


```

6. .dina(dina), // input wire [7 : 0] dina
7. .douta(douta) // output wire [7 : 0] douta
8. );

```

3. 仿真波形

将两者波形对比仿真：

 

可以看出分布式和块式读写过程大致相同，高电平时，输入的地址被当作写地址，输出的信号为写入的数据；低电平时读写相反。但在读写时间周期上有一定区别。


具体如下：


分布式为异步读， 块式为同步读。

分布式 RAM 和块式都是同步写， 但分布式要快一个时钟周期。

C. FIFO

1. 数据通路

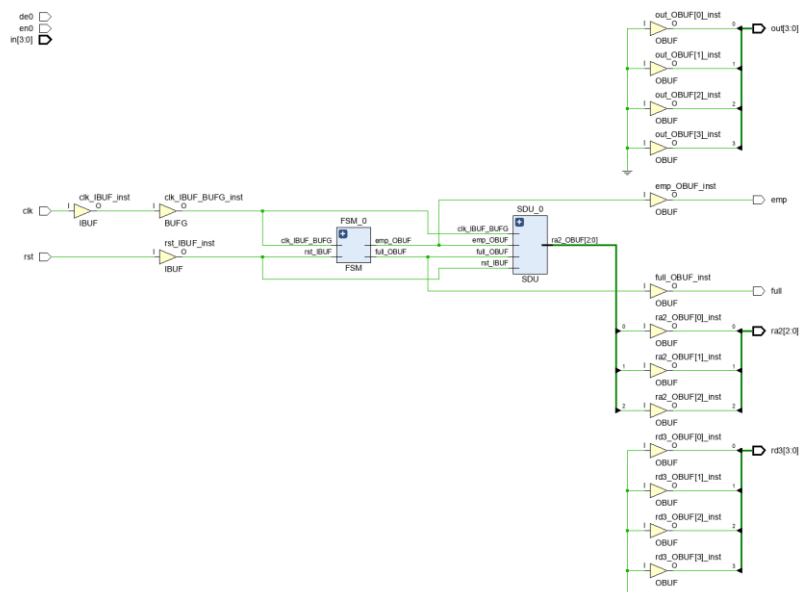

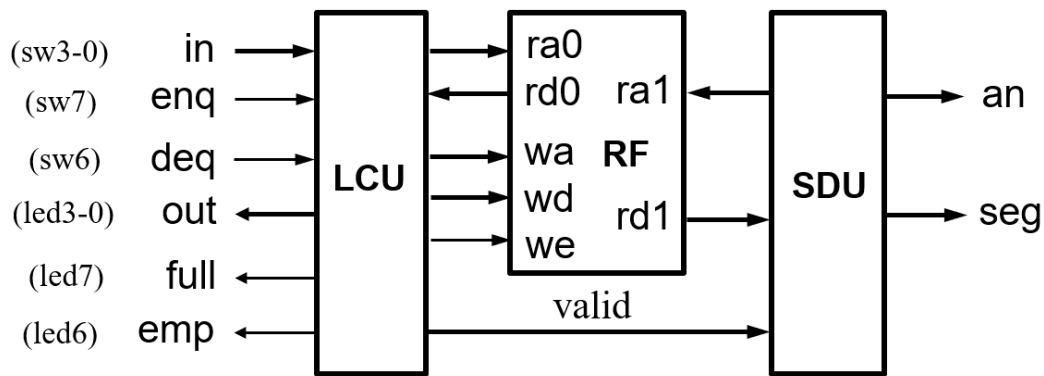

LCU:


```

1. always@(posedge clk or posedge rst) begin
2.     if(rst) cs<=0;
3.     else cs<=ns;
4. end
5.
6. always@(*)begin
7. case(cs)
8.     s0: begin if(en_edge) ns<=s1;
9.             else ns<=s0;end
10.    s1: begin if(en_edge) begin
11.            if(((tail+1)==head)|| (tail==7&&head==0)) ns<=s2;
12.            else ns<=s1;end
13.            else if(de_edge) begin
14.                if(((head+1)==tail)|| (head==7&&tail==0))
15.                    ns<=s0;
16.                else ns<=s1;end
17.            else ns<=s1;
18.        end
19.    s2: begin if(de_edge) ns<=s1;
20.            else ns<=s2;end
21.    default: ns<=s0;
22. endcase
23. end
24. always@(posedge clk)begin
25. case(cs)
26.     s0: begin if(en_edge)
27.         begin tail<=1;head<=0;empty<=0;valid[0]<=1;end
28.         else begin tail<=0;head<=0;empty<=1;full<=0;val
29.             id<=0;end
30.         end
31.     s1: begin if(en_edge) begin tail<=tail+1;head<=head;valid
32.         [tail]<=1;end
33.         else if(de_edge) begin head<=head+1;tail<=tail;
34.             valid[head]<=0;end
35.         end
36.     s2: begin if(de_edge) begin head<=head+1;tail<=tail;full<
37.         =0;valid[head]<=0;end
38.         else begin head<=head;tail<=tail;full<=1;valid<
39.             =valid;end
40.         end
41.     default: begin head<=head;tail<=tail;valid<=valid;end
42. endcase
43. end
  
```

SDU:


```
1. initial begin
2. cnt<=0;clk_cnt<=0;display<=0;
3. end
4.
5. always@(posedge clk or posedge rst)begin
6.     if(rst) begin cnt<=0;clk_cnt<=0;end
7.     else begin
8.         if(cnt==100000) cnt<=0;
9.         else cnt<=cnt+1;
10.        if(cnt>100000/2) clk_cnt<=1;
11.        else clk_cnt<=0;
12.        end
13.    end
14.
15. always@(posedge clk_cnt or posedge rst)begin
16.     if(rst) display<=0;
17.     else display<=display+1;
18. end
19.
20. assign ra1=display;
21.
22. always@(posedge clk)begin
23.     if(valid==0) begin
24.         seg<=0;an<=0;
25.     end
26.     else if(valid[display])begin
27.         seg<=rd1;an<=display;
28.     end
29. End
```

3. 波形仿真

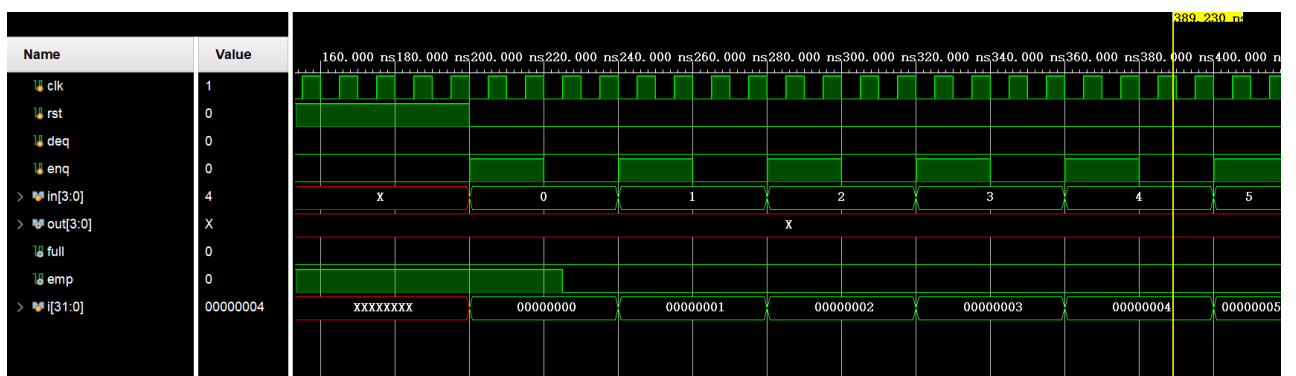


4. FPGA 烧板

进队到满：

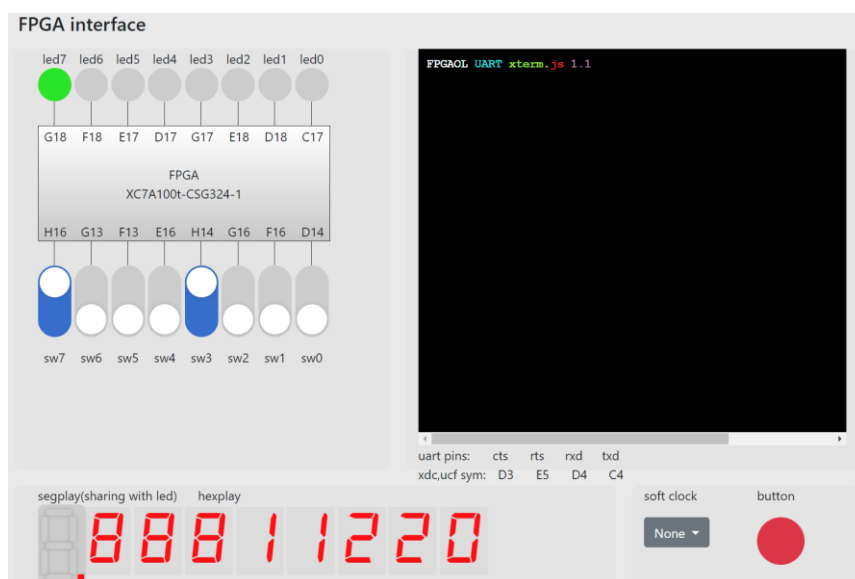

出队到空：

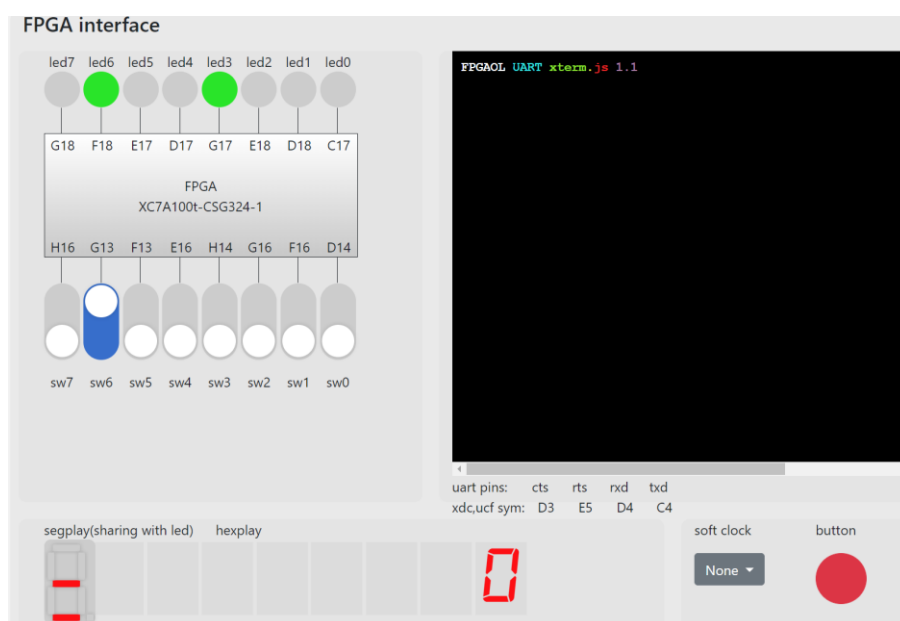

六、心得体会：

本次实验完成寄存器堆比较容易解决，IP 核那块做了很久，因为不太理解这种存储，还有 vivado 第一次用这个，FIFO 代码段也很难写，后来问同学还有参考其他组助教给同学的讲解最后才算完成。